

主題：香港風貌




姓 名: _____

班 別: 中二

日 期: _____

成 績: _____

(一) 進入以下網站，根據簡報指引，完成探究活動，並把結果紀錄在下方。

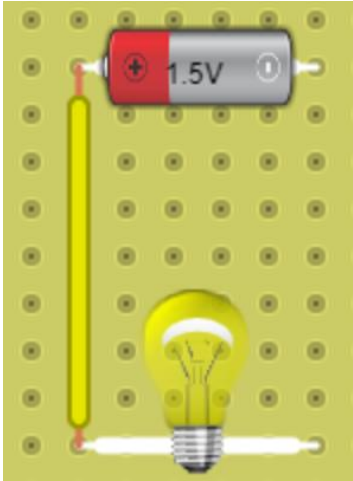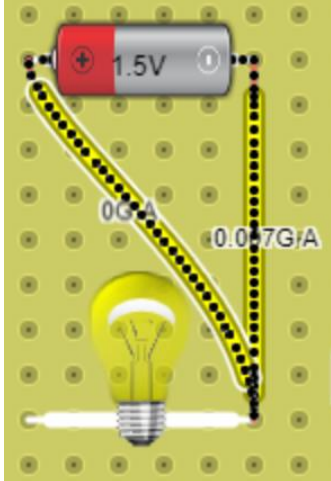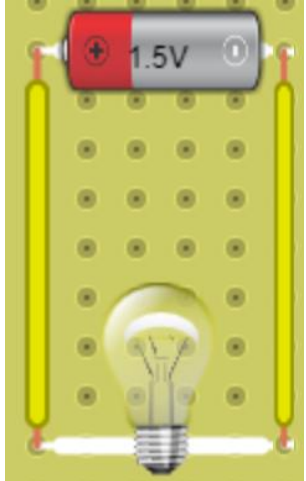	電路 A	電路 B	電路 C
			
燈泡 結果	亮起來/沒有亮起來	亮起來/沒有亮起來	亮起來/沒有亮起來

我們用電線正確地把燈泡連接乾電池的正負極，
便可以組成一個_____電路。

(二) 參考簡報，觀察以下電路，在空格內繪畫一個相應的電路圖。

